
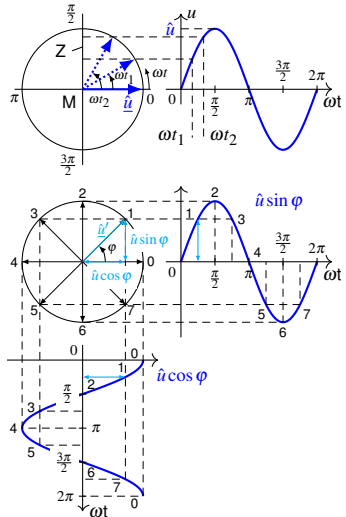



# Zeigerdiagramm I

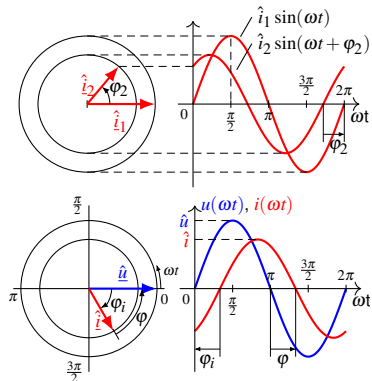


# Zeigerdiagramm II




# Zeigerdiagramm III

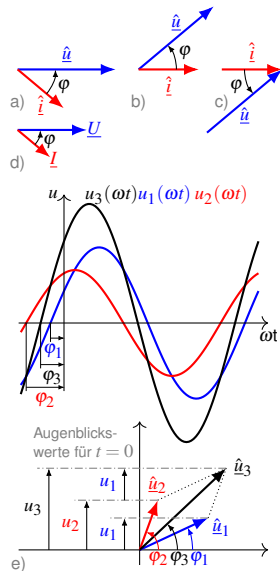

# Zeigerdiagramm IV

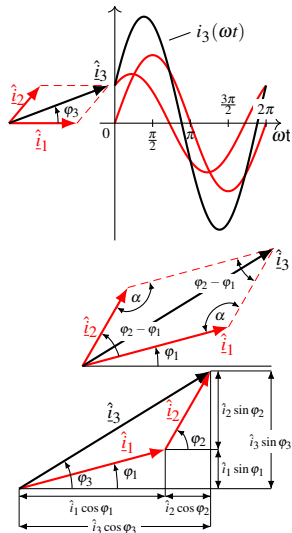

# Widerstand im Wechselstromkreis

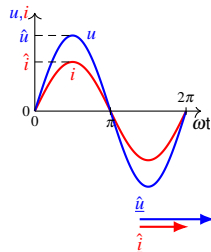

# Induktivität im Wechselstromkreis