
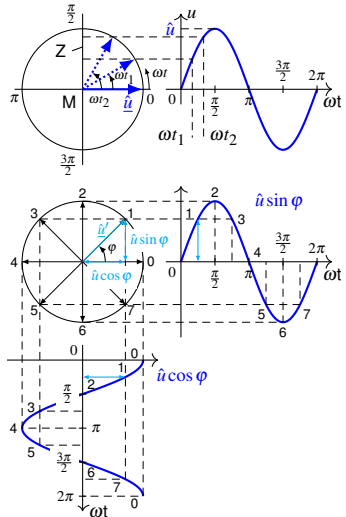



# Zeigerdiagramm I

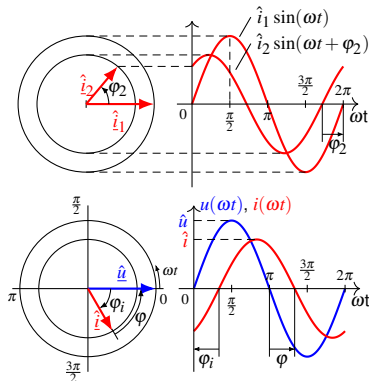


# Zeigerdiagramm II




# Zeigerdiagramm III

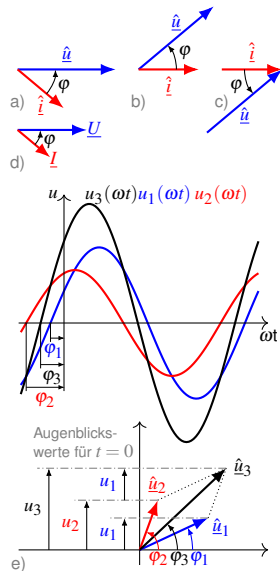


# Zeigerdiagramm IV

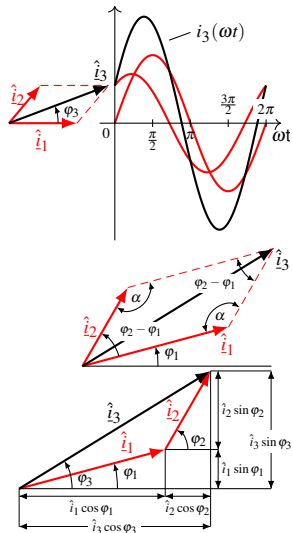


# Widerstand im Wechselstromkreis

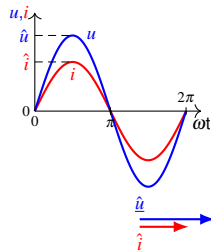


# Induktivität im Wechselstromkreis

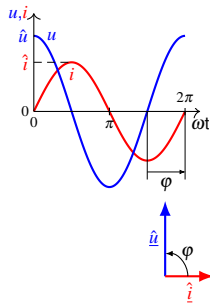

# Kondensator im Wechselstromkreis

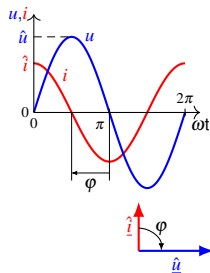

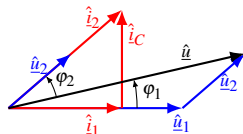
# Beispiel - Konstruktion eines Zeigerdiagramms





# Grundbegriffe der komplexen Rechnung

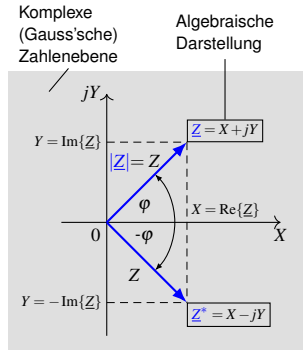

# Rechenoperationen mit komplexen Zahlen

