
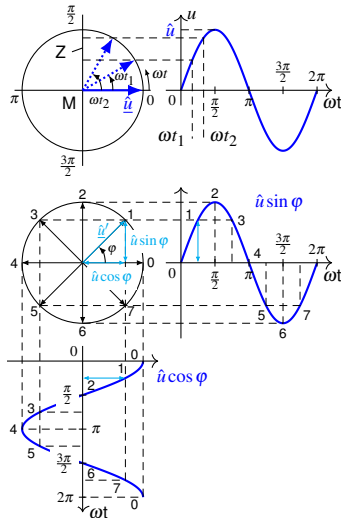



Zeigerdiagramm I

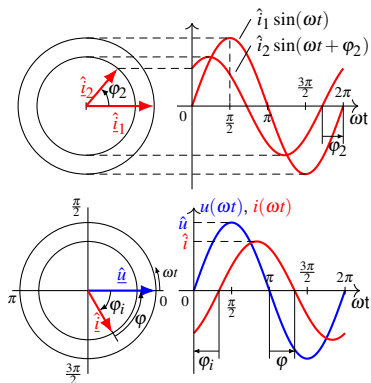


Zeigerdiagramm II




Zeigerdiagramm III

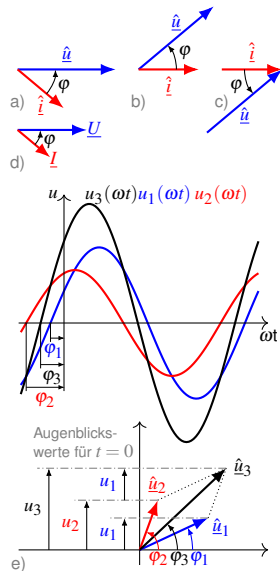


Zeigerdiagramm IV

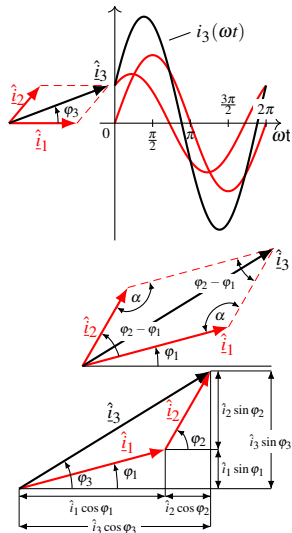


Widerstand im Wechselstromkreis

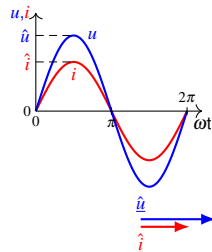


Induktivität im Wechselstromkreis

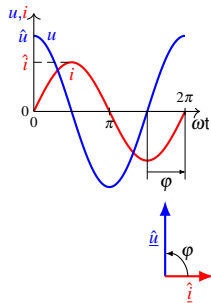


Kondensator im Wechselstromkreis

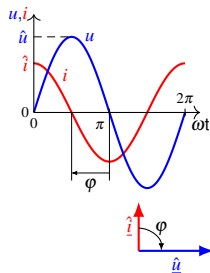




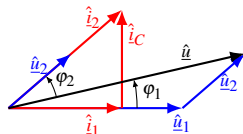
Beispiel - Konstruktion eines Zeigerdiagramms



Grundbegriffe der komplexen Rechnung

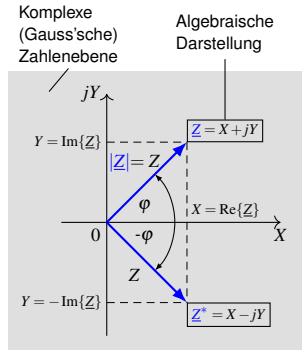

Rechenoperationen mit komplexen Zahlen

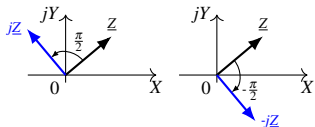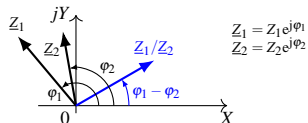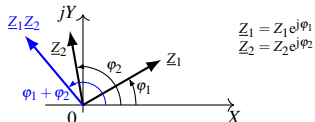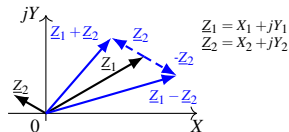

Komplexe Wechselstromrechnung

