
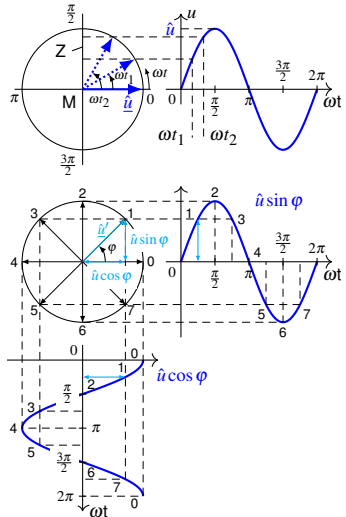



Zeigerdiagramm I

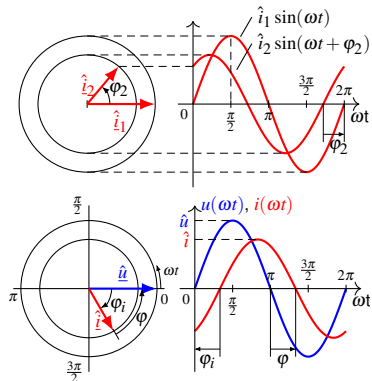


Zeigerdiagramm II




Zeigerdiagramm III

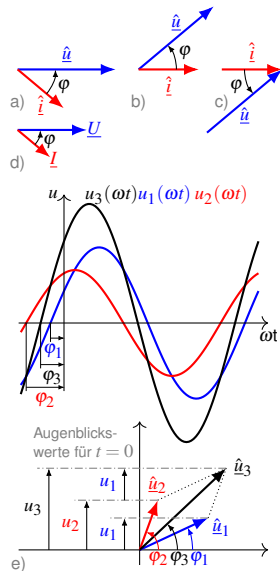


Zeigerdiagramm IV

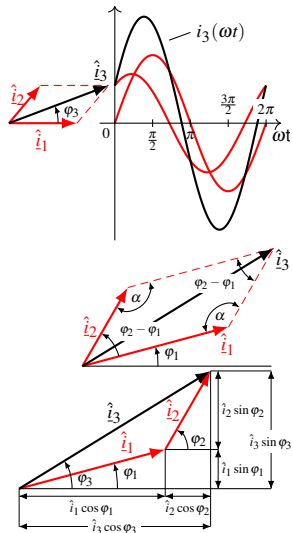


Widerstand im Wechselstromkreis

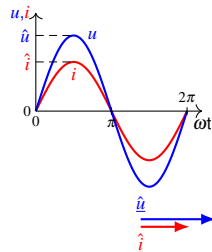

Induktivität im Wechselstromkreis

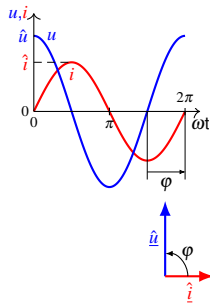

Kondensator im Wechselstromkreis

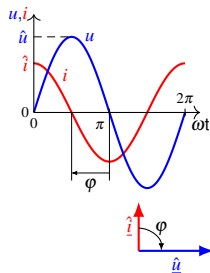

Beispiel - Konstruktion eines Zeigerdiagramms

