
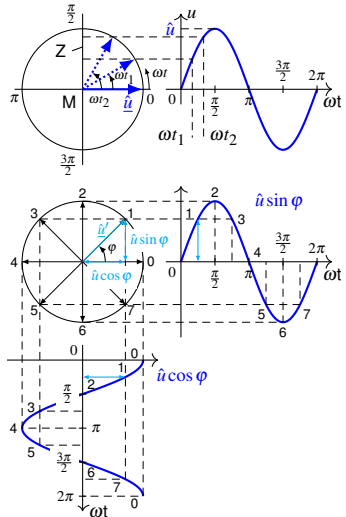



Zeigerdiagramm I

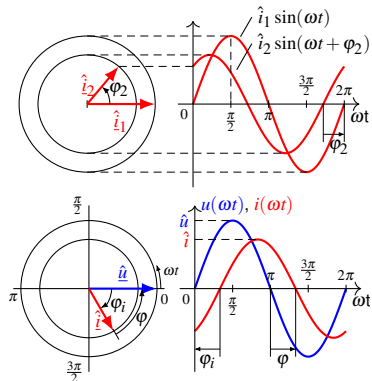


Zeigerdiagramm II




Zeigerdiagramm III

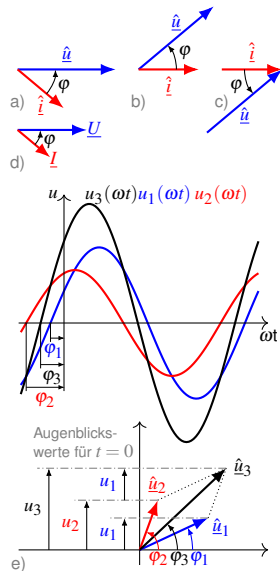


Zeigerdiagramm IV

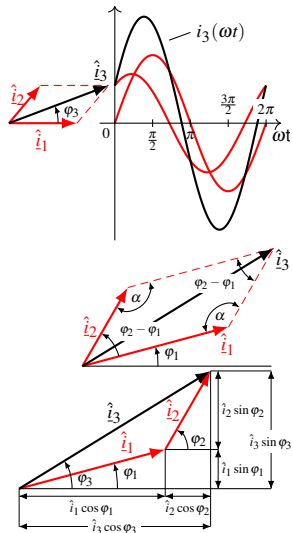


Widerstand im Wechselstromkreis

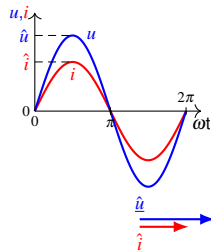


Induktivität im Wechselstromkreis

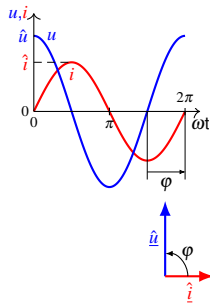


Kondensator im Wechselstromkreis

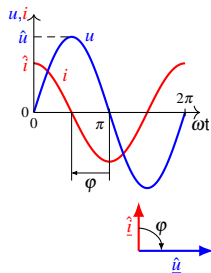




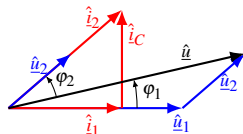
Beispiel - Konstruktion eines Zeigerdiagramms




Grundbegriffe der komplexen Rechnung

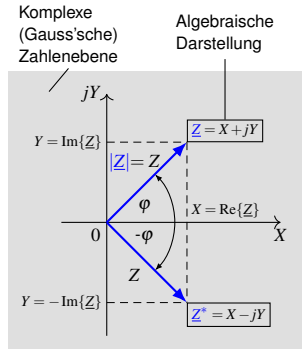



Rechenoperationen mit komplexen Zahlen

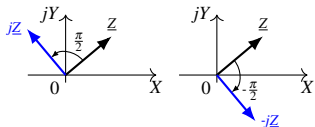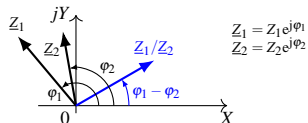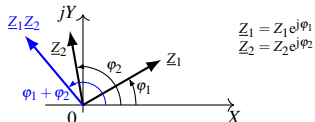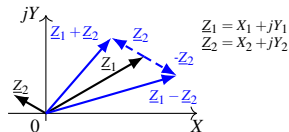


Komplexe Wechselstromrechnung

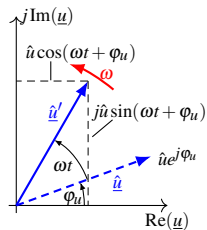


Zeiger für komplexe Wechselstromrechnung

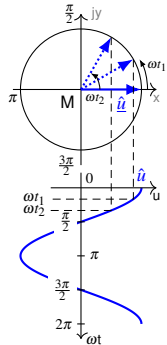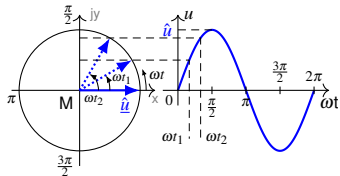

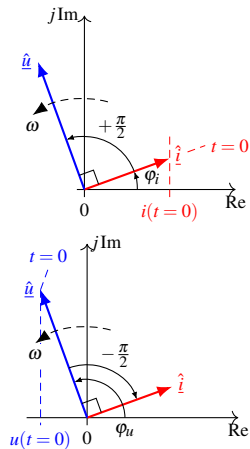
Strom-Spannungsbeziehung für Induktivität



Strom-Spannungsbeziehung im Bildbereich

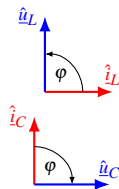

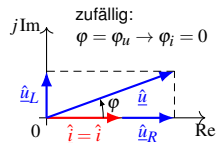Komplexe Wechselstromrechnung - Beispiel II



Strom-Spannungs- und WiderstandsDiagramm

