
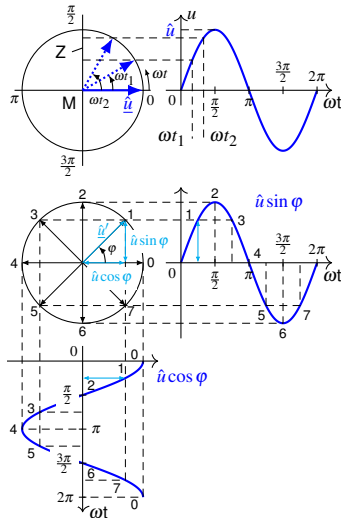



# Zeigerdiagramm I

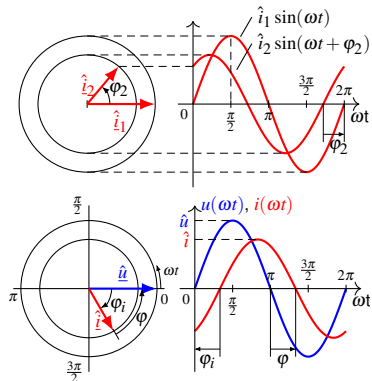


# Zeigerdiagramm II




# Zeigerdiagramm III

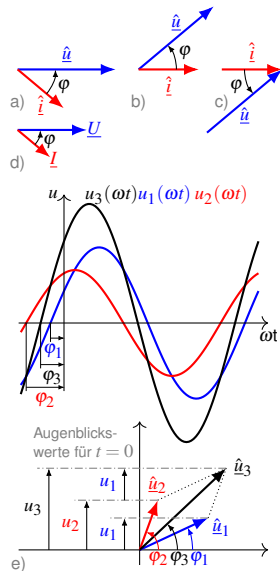


# Zeigerdiagramm IV

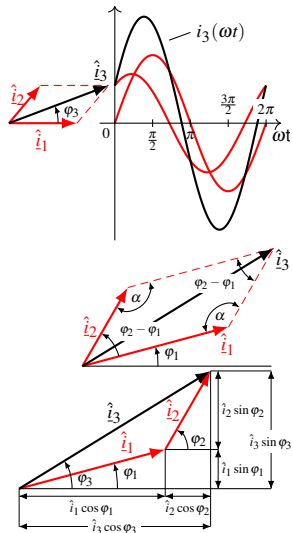


# Widerstand im Wechselstromkreis

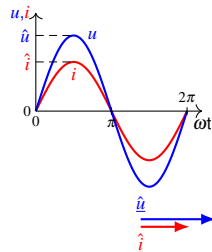


# Induktivität im Wechselstromkreis

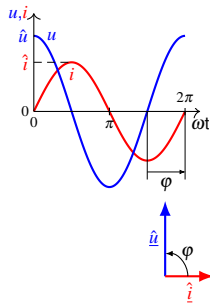

# Kondensator im Wechselstromkreis

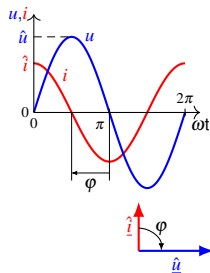

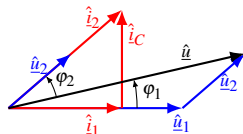
# Beispiel - Konstruktion eines Zeigerdiagramms










# Grundbegriffe der komplexen Rechnung

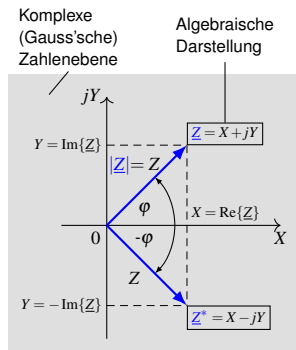



# Rechenoperationen mit komplexen Zahlen

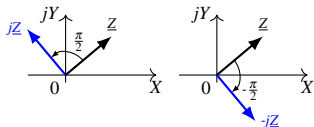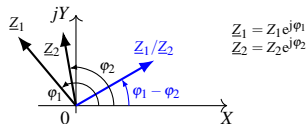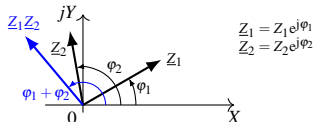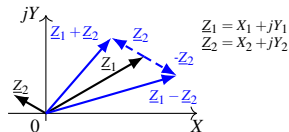

# Komplexe Wechselstromrechnung

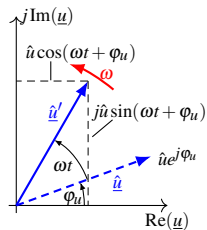
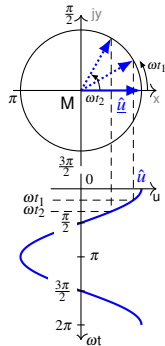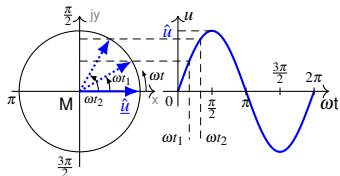
# Zeiger für komplexe Wechselstromrechnung



# Strom-Spannungsbeziehung für Induktivität

